# 4.1.2.4. Hasil Pengukuran *Iluminasi* (Lux) Pada Lampu Pijar Susu 1x100Watt

a. Spesifikasi Lampu: - Philips STD

## - 100W E27 220V T55 SW

Tabel 4.8 Hasil Pengukuran *Iluminasi* (Lux) Lampu Pijar Susu 1x100 Watt Dengan h = 0,25 Meter

Daya Lampu (Watt)	Sakelar Sentuh	Menggunakan Sakelar			Nilai Rata - Rata <i>Iluminasi</i> (Lux)						
		Arus (I) mA	Tegangan (V) Volt	Daya (P) Watt	00	30 <sup>0</sup>	45 <sup>0</sup>	Ket			
100 Watt	Sentuhan ke - 1	231 mA = 0,231 A	224 Volt	51 Watt	326,7	323,4	296,7	Redup			
	Sentuhan ke - 2	324 mA = 0,324 A	225 Volt	72 Watt	843,4	836,7	756,7	Sedang			
	Sentuhan ke - 3	403 mA = 0,403 A	225 Volt	90 Watt	1000	1000	1000	Terang			

Daya	Tanpa	Menggunakan	Nilai Rata - Rata <i>Iluminasi</i> (Lux)			
Lampu (Watt)	Arus (I) mA	Tegangan (V) Volt	Daya (P) Watt	$0_0$	$30^{0}$	45 <sup>0</sup>
100 Watt	370 mA = 0,37 A	212 Volt	78 Watt	780	760	740

#### Hasil Pengukuran:

#### a. Arus (Menggunakan Sakelar):

1. Sentuhan ke - 1 : I 
$$= \frac{P}{V}$$
 
$$= \frac{51 \text{ Watt}}{224 \text{ Volt}}$$
 
$$= 0,227 \text{ A}$$

2. Sentuhan ke - 2 : I 
$$= \frac{P}{V}$$
$$= \frac{72 \text{ Watt}}{225 \text{ Volt}}$$
$$= 0.32 \text{ A}$$

3. Sentuhan ke - 3 : I 
$$= \frac{V}{P}$$
$$= \frac{90 \text{ Watt}}{225 \text{ Volt}}$$
$$= 0.4 \text{ A}$$

## b. Tegangan (Menggunakan Sakelar):

1. Sentuhan ke - 1 : V 
$$= \frac{P}{I}$$
$$= \frac{51 \text{ Watt}}{0,231 \text{ A}}$$
$$= 220 \text{ Volt}$$

2. Sentuhan ke - 2 : V 
$$= \frac{P}{I}$$
$$= \frac{72 \text{ Watt}}{0,324 \text{ A}}$$
$$= 222 \text{ Volt}$$

3. Sentuhan ke - 3 : V 
$$= \frac{P}{I}$$
$$= \frac{90 \text{ Watt}}{0,403 \text{ A}}$$
$$= 223 \text{ Volt}$$

## c. Daya (Menggunakan Sakelar):

1. Sentuhan ke - 
$$1 : P = V \times I$$

$$= 224 \text{ Volt x } 0.231 \text{ A}$$

2. Sentuhan ke - 
$$2 : P = V \times I$$

$$= 225 \text{ Volt x } 0,324 \text{ A}$$

3. Sentuhan ke - 
$$3 : P = V \times I$$

$$= 225 \text{ Volt x } 0,403 \text{ A}$$

## d. Nilai Rata - Rata Iluminasi (lux):

# Daya lampu 100 Watt

a. 
$$0^0 h = 0.25 m$$

1. Sentuhan ke - 1 : 
$$330 + 330 + 320$$
 = 980

$$=\frac{980}{3}$$

$$= 326,7 lux$$

2. Sentuhan ke - 2: 
$$840 + 830 + 860 = 2530$$

$$=\frac{2530}{3}$$

$$= 843,4 lux$$

3. Sentuhan ke - 3: 
$$1000 + 1000 + 1000 = 3000$$

$$=\frac{3000}{3}$$

= 1000 lux

# **b.** $30^0$ **h** = 0,25 m

1. Sentuhan ke - 1 : 
$$320 + 330 + 320 = 970$$

$$=\frac{970}{3}$$

= 323,4 lux

2. Sentuhan ke - 2: 
$$830 + 840 + 840 = 2510$$

$$=\frac{2510}{3}$$

= 836,7 lux

3. Sentuhan ke - 3: 
$$1000 + 1000 + 1000 = 3000$$

$$=\frac{3000}{3}$$

= 1000 lux

# c. $45^0 h = 0.25 m$

1. Sentuhan ke - 1: 
$$300 + 290 + 300 = 890$$

$$=\frac{890}{3}$$

= 296,7 lux

2. Sentuhan ke - 2: 
$$760 + 750 + 760$$
 = 2270

$$=\frac{2270}{3}$$

$$= 756,7 lux$$

3. Sentuhan ke - 3: 
$$1000 + 1000 + 1000 = 3000$$

$$=\frac{3000}{3}$$

= 1000 lux

# a. Arus (Tanpa Menggunakan Sakelar):

$$I = \frac{P}{V}$$

$$= \frac{78 \text{ Watt}}{212 \text{ Volt}}$$

$$= 0.367 \text{ A}$$

# b. Tegangan (Tanpa Menggunakan Sakelar):

$$V = \frac{P}{I}$$

$$= \frac{78 \text{ Watt}}{0,324 \text{ A}}$$

$$= 240 \text{ Volt}$$

# c. Daya (Tanpa Menggunakan Sakelar):

$$P = V \times I$$
  
= 212 Volt x 0,37 V  
= 78 Watt

Berdasarkan Tabel 4.8 Hasil pengukuran iluminasi pada lampu 1x100 watt dengan h = 0.25 meter dan variasi sudut  $0^{\circ}$ ,  $30^{\circ}$  dan  $45^{\circ}$  dapat disimpulkan bahwa lampu pijar susu memancarkan intensitas penerangan terbesar ketika lampu dalam posisi terang atau mendapatkan nilai menggunakan sakelar nilai arus sebesar 403 mA = 0.403 A dan tanpa menggunakan sakelar nilai arus sebesar 370 mA = 0.37 A, menggunakan sakelar nilai tegangan sebesar 225 volt dan tanpa menggunakan sakelar nilai tegangan sebesar 212 volt, menggunakan sakelar nilai daya sebesar 90 watt dan tanpa menggunakan sakelar nilai daya 78 watt dan dengan sudut yang lebih kecil yaitu 0° atau tegak lurus dengan percobaan ketiga terhadap bidang kerja yaitu nilai rata - rata iluminasinya adalah 1000 lux. Sebaliknya lampu memancarkan intensitas penerangan kecil ketika mendapatkan nilai menggunakan sakelar nilai arus sebesar 231 mA = 0,231 A dan tanpa menggunakan sakelar nilai arus sebesar 370 mA = 0,37 A, menggunakan sakelar nilai tegangan sebesar 224 volt dan tanpa menggunakan sakelar nilai tegangan sebesar 212 volt dan menggunakan sakelar nilai daya sebesar 51 watt dan tanpa menggunakan sakelar nilai daya 50 watt dan dengan sudut yang lebih kecil yaitu 0<sup>0</sup> atau tegak lurus dengan percobaan pertama terhadap bidang kerja yaitu nilai rata - rata iluminasinya adalah 326,7 lux.


Pada percobaan pertama terukur *iluminasi* (lux) untuk keadaan lampu menyala redup dengan menggunakan sakelar nilai arus yang terukur sebesar 231 mA = 0,231 A dan tanpa menggunakan sakelar nilai arus 370 mA = 0,37 A, menggunakan sakelar nilai tegangan sebesar 224 volt dan tanpa menggunakan sakelar nilai tegangan sebesar 212 volt, menggunakan sakelar nilai daya sebesar

51 watt dan tanpa menggunakan sakelar nilai daya sebesar 78 watt, dan untuk nilai rata - rata *iluminasi* (lux) untuk sudut 0° yaitu 326,7 lux, sudut 30° yaitu 323,4 lux sedangkan sudut 45° yaitu 296,7 lux.

Pada percobaan kedua terukur *iluminasi* (lux) untuk keadaan lampu menyala sedang dengan menggunakan sakelar nilai arus yang terukur sebesar 324 mA = 0,324 A dan tanpa menggunakan sakelar nilai arus sebesar 370 mA = 0,037 A, menggunakan sakelar nilai tegangan sebesar 225 volt dan tanpa menggunakan sakelar nilai tegangan sebesar 212 volt, menggunakan sakelar nilai daya sebsar 72 watt dan tanpa menggunaka sakelar nilai daya sebesar 78 watt, dan untuk nilai rata - rata *iluminasi* (lux) untuk sudut 0° yaitu 843,4 lux, sudut 30° yaitu 836,7 lux sedangkan sudut 45° yaitu 756,7 lux.

Pada percobaan ketiga terukur *iluminasi* (lux) untuk keadaan lampu menyala terang dengan menggunakan sakelar nilai arus yang terukur sebesar 403 mA = 0,403 mA dan tanpa menggunakan sakelar nilai arus sebesar 370 mA = 0,037 A, menggunakan sakelar nilai tegangan tegangan 225 volt dan tanpa menggunakan sakelar nilai tegangan sebesar 212 volt, menggunakan sakelar nilai daya sebesar 91 watt dan tanpa menggunakan sakelar nilai daya sebesar 78 watt, dan untuk nilai rata - rata *iluminasi* (lux) untuk sudut 0° yaitu 1000 lux, sudut 30° yaitu 1000 lux sedangkan sudut 45° yaitu 1000 lux.

#### b. Grafik

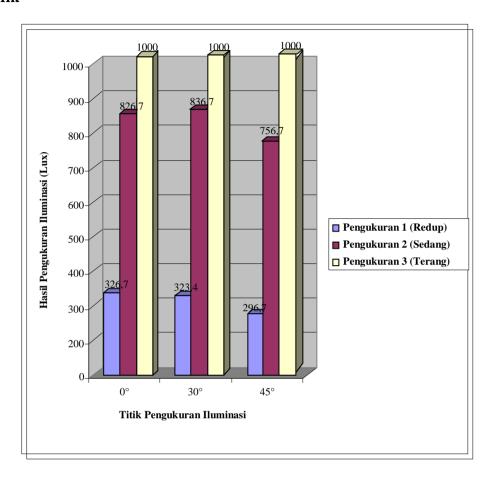

Gambar 4.8. Grafik Hasil Pengukuran *Iluminasi* (Lux) Pada Lampu Pijar Susu 1x100 Watt Dengan h = 0,25 Meter

Dari grafik hasil pengukuran *iluminasi* (lux) pada lampu pijar susu 100 watt dengan h=0.25 meter, dapat disimpulkan bahwa lampu dengan sudut yang lebih kecil yaitu  $0^{\circ}$  yang memiliki intensitas penerangan terbesar.